

Name	Schaltplan des Gleichrichters U1: Anschlußspannung Udi: ideelle Leerlaufgleichspannung	Spannungsverlauf T = Periodendauer	Udi/U1	
			ohne C	mit C
Einpuls- mittelpunkt- schaltung M1			0,45	1,41
Zweipuls- mittelpunkt- schaltung M2			0,45	0,71
Zweipuls- brücken- schaltung B2			0,9	1,41
Sechspuls- brücken- schaltung B6			1,35	1,41